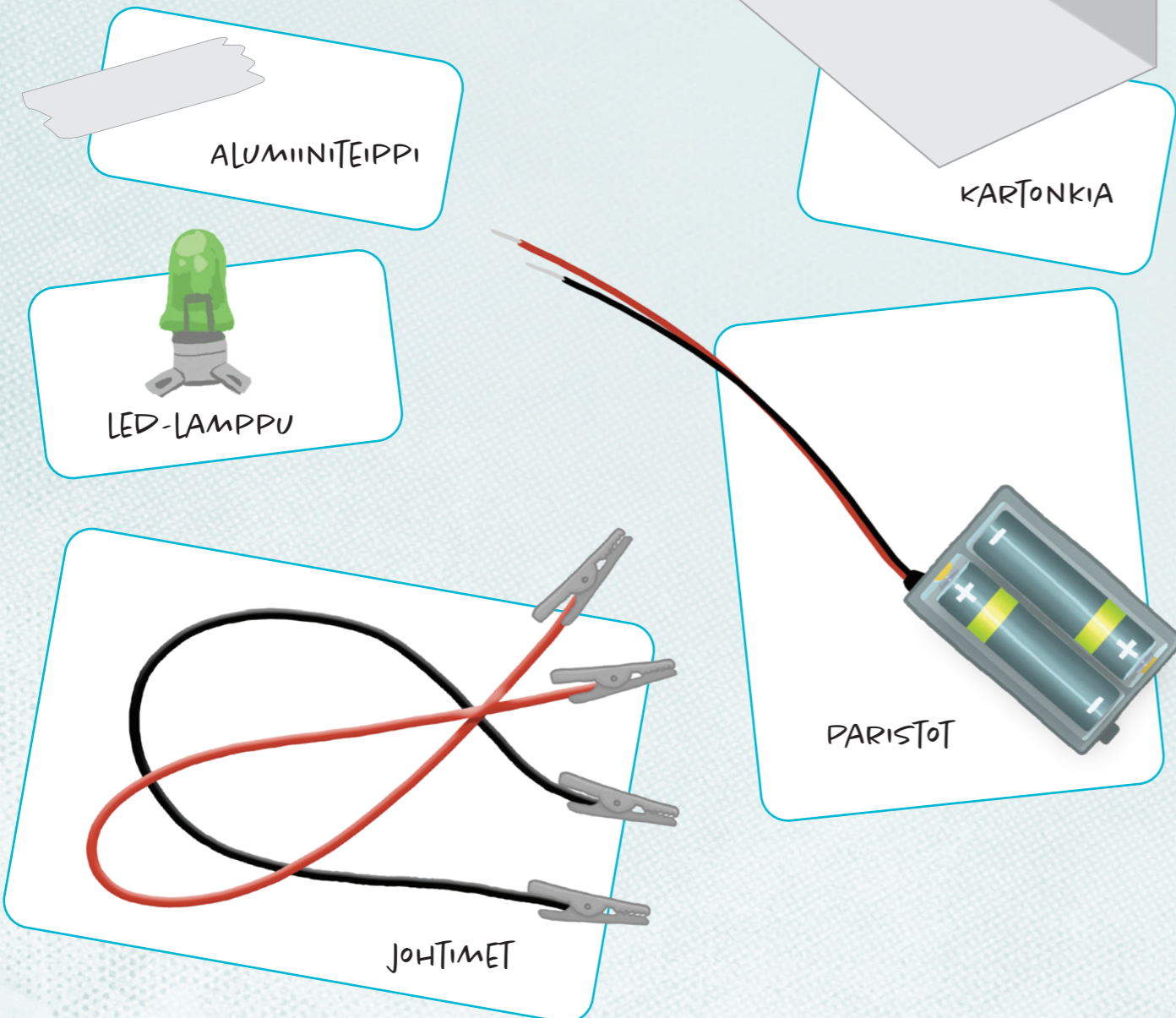



Tarvikkeet

- pala kartonkia (noin postikortin kokoinen)
- alumiinifoliota ja liimaa tai alumiiniteippiä
- paristo
- johtimia
- lamppu tai LED-lamppu



Tehtävän kulku

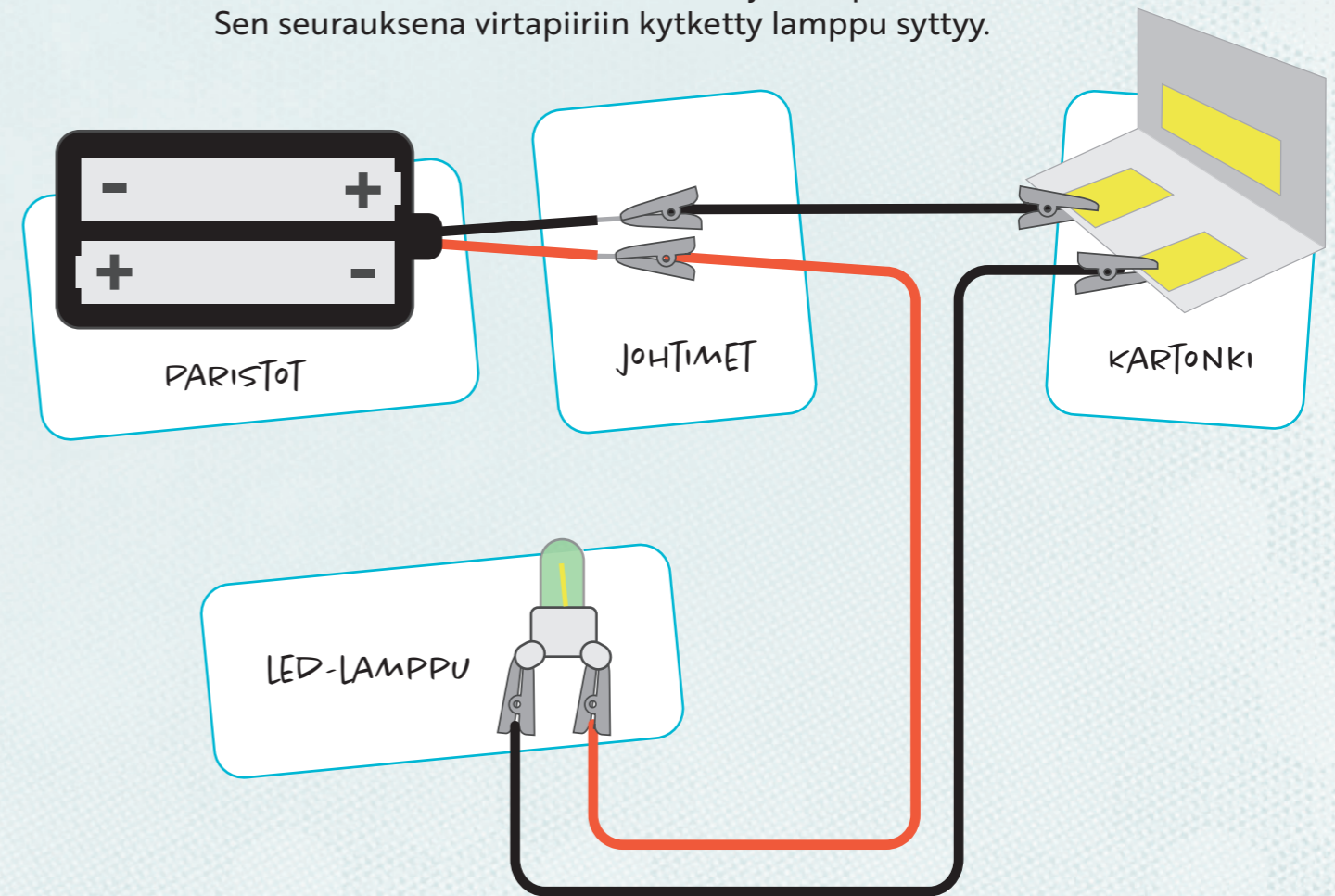- Taita kartongin pala puoliksi.
- Liimaa toisen sivun alalaitaan suikale foliota ja toiselle sivulle kaksi folioneliötä.
- Yhdistä folioneliöihin johtimet, lamppu ja virtalähde: rakennetaan virtapiiri.
- Kun kortin sivut painetaan yhteen, yhden sivun pitkä foliosuikale koskettaa toisen sivun folioneliötä ja virtapiiri sulkeutuu. Sen seurauksena virtapiiriin kytketty lamppu syttyy.



VASTAA KYSYMYKSIIN

Pohdi, missä voisit hyödyntää tällaista kytkintä.

